Задание по электротехнике - 1 45 группа 8.04.2020

Учебник:

Основы электротехники (Кузнецов М.И.) rateli.ru

Учебники | Электротехника Таблица 1.1 **booksite.ru**›fulltext/sindeev/text.pdf

1. Сделайте практическую работу
2. Готовое задание послать на электронную почту

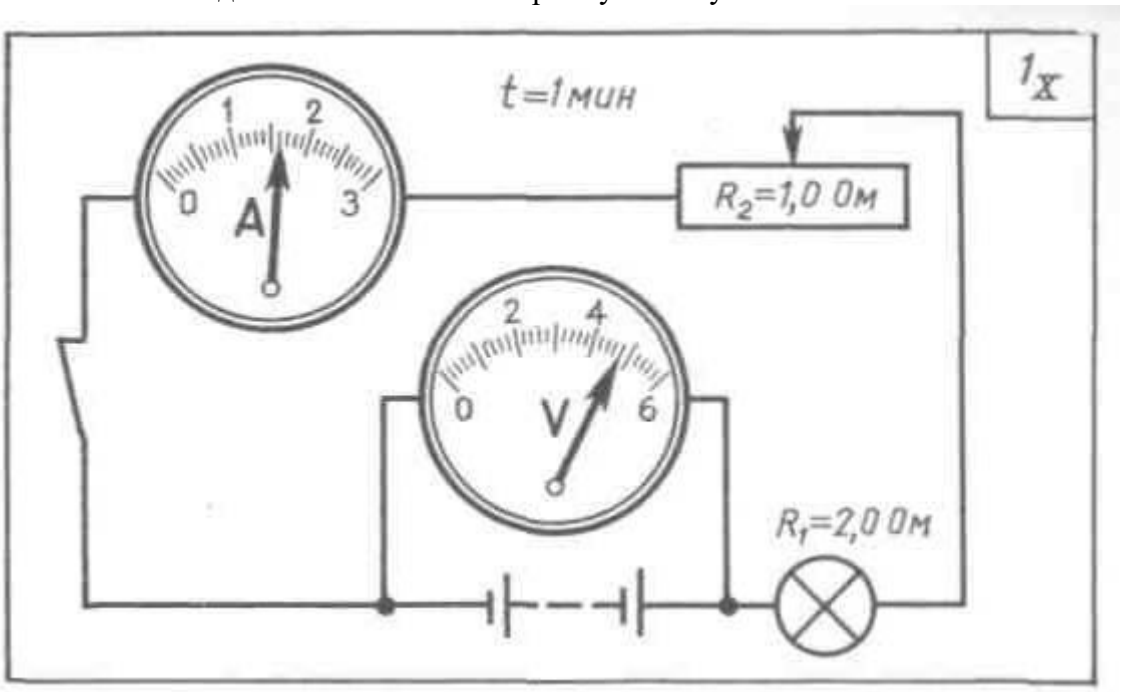

1. Определите цену деления амперметра.
2. Определите предел измерения силы тока амперметром.
3. Определите силу тока в цепи.
4. Определите цену деления вольтметра.
5. Определите предел измерения напряжения.
6. Определите напряжение на батарее.
7. Определите напряжение на лампе.
8. Определите напряжение на реостате.
9. Определите мощность тока в лампе.
10. Определите мощность тока в реостате.
11. Определите количество теплоты, выделенное нитью накаливания лампы.